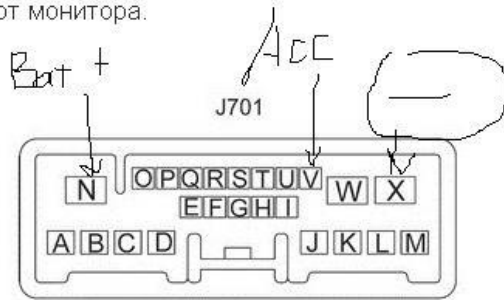


Так же временно использовал разъем штатной магнитолы подключив к ней получившуюся проводку от монитора.



PIN NO.	NOTE
A	FRONT L-CH(+)
B	FRONT L-CH(-)
C	FRONT R-CH(+)
D	FRONT R-CH(-)
E	AUTO ANT ON
F	AMP CONT
G	DIM CANCEL
H	ST CONT. SW1
I	ST CONT. SW2
J	REAR L-CH(+)
K	REAR L-CH(-)
L	REAR R-CH(+)
M	REAR R-CH(-)
N	BACK UP
O	TNS(+)
P	ILLUMI(-)
Q	SPEED PULSE
R	UART1
S	UART2
T	CAN BUS(+)
U	CAN BUS(-)
V	ACC
W	AUDIO PILOT
X	POWER GND

Для создания проводки, мне понадобилось 5 проводов длиной около 50 см.

На разъеме монитора нам понадобятся пины:

15 ACC+ (+ от зажигания для активации монитора)

16 — масса

17 + постоянное питание

22 + для работы подсветки (TNS +)

24 — для работы подсветки (ILL -)

На разъеме магнитолы понадобятся пины:

N + постоянное питание

X — масса

V ACC+

O TNS+ (+ для работы подсветки)

P ILLUM — (— для работы подсветки)

Соединяем все это добро и запускаем получившуюся красоту.